 


CIRCUIT LOGICA

COMBINATORI


SEQUENZIALI



Flusso IN

Funzione Booleana

$$OUT = f(IN)$$

 


Feedback

Memoria


$$OUT = f(IN, STATO)$$

ESEMPIO DI CIRCUIT LOGICA COMBINATORI




① Combinativo Sommatore Binario

 

HALF ADDER

 

FULL ADDER

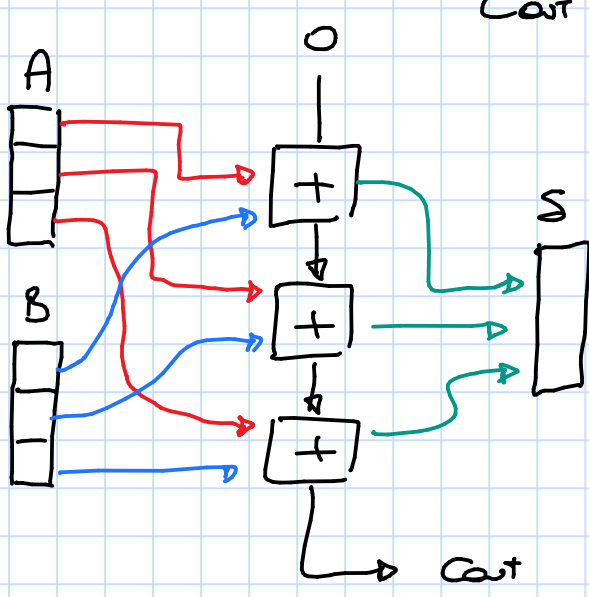 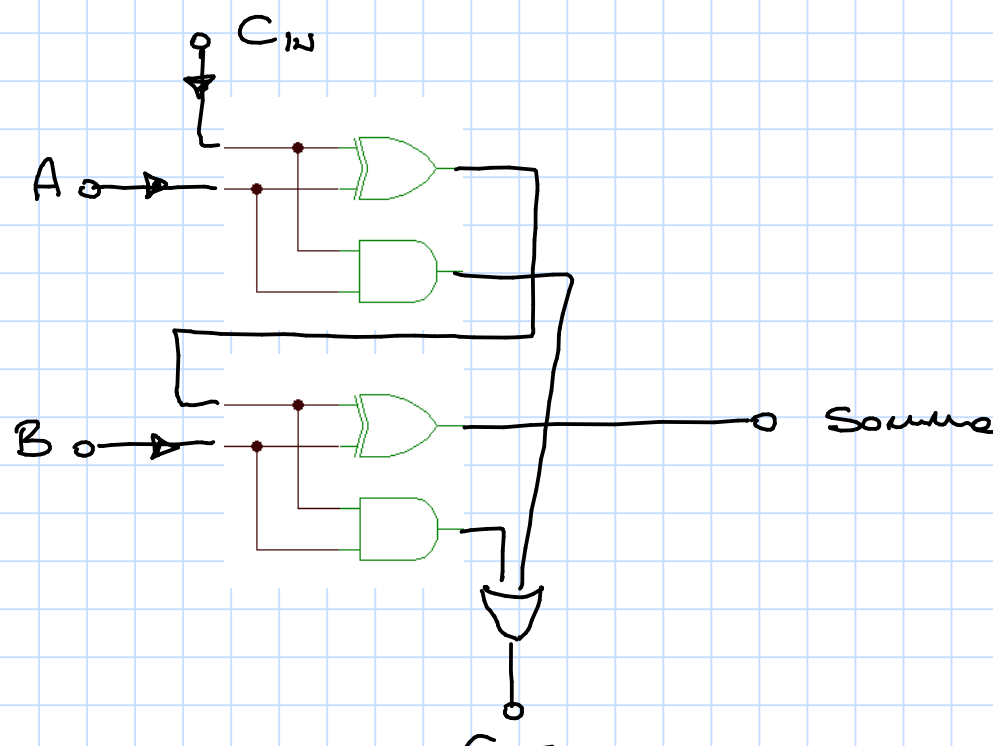

in		out	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = A \oplus B$$

$$C = A \cdot B$$


XOR

AND

② "non-combinativo" partendo da tabella di verità. "DECODER"

"DECODER"

B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	C ₆	C ₅	C ₄	C ₃	C ₂	C ₁	C ₀
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0

 

$$2 = 0010$$

$$7 = 0111$$


CIRCUITO PER C₆

$$C_6 = \bar{B}_3 \cdot \bar{B}_2 \cdot \bar{B}_1 \cdot \bar{B}_0 + \bar{B}_3 \cdot \bar{B}_2 \cdot \bar{B}_1 \cdot B_0 + \bar{B}_3 \cdot B_2 \cdot B_1 + B_0 + B_3 \cdot B_2 \cdot \bar{B}_1 \cdot \bar{B}_0$$

$$C_6 = \bar{B}_3 \cdot \bar{B}_2 \cdot \bar{B}_1 \cdot (\bar{B}_0 + B_0)$$

① SEMPLIFICAZIONE PER ISOTERMIA



③ MAPPA KARNAUGH

 




④ AUTOMATICA OPTIMIZATION

ESERCIZIO


① PORTA NOT CON UN NMOS

  

COMBINAMENTO DRESO

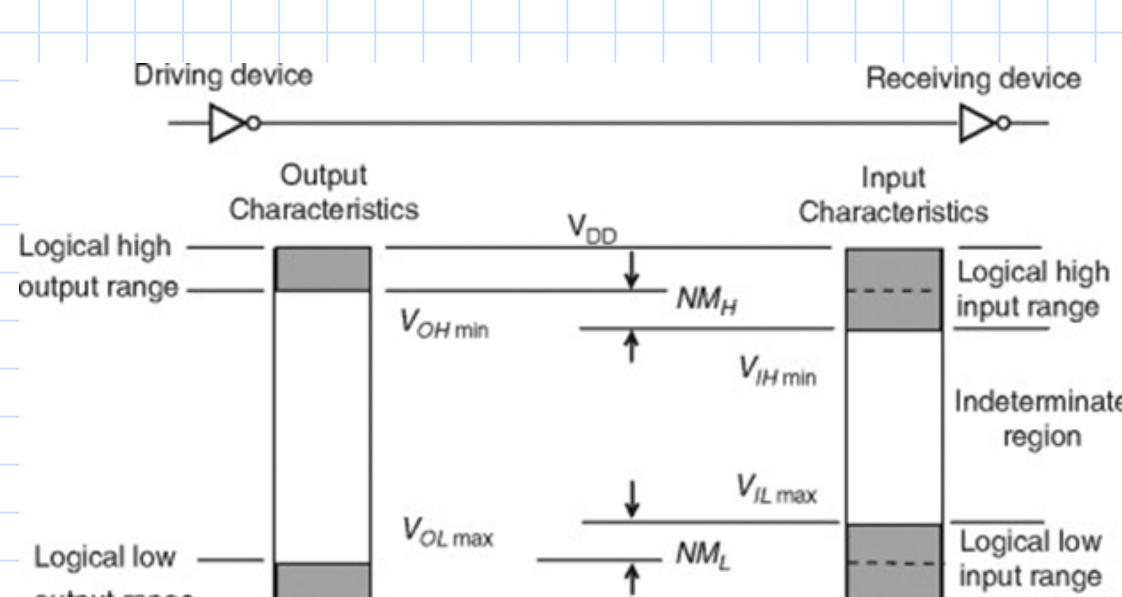  

Elettronica digitale: come?

 


Circuiti elettromeccanici

1945 Harvard Mark I

La preistoria...

1945 ENIAC

 

Circuiti a valvole

Implementazione: le famiglie logiche







BIPOLARI

RTL = Resistor Transistor Logic

DTL = Diode Transistor Logic

TTL = Transistor Transistor Logic

Computer Apollo

    

(*) lista sempificata/parziale... nella storia sono esistite un numero abbastanza spropositato di implementazioni

Implementazione: le famiglie logiche






BIPOLARI

RTL = Resistor Transistor Logic

DTL = Diode Transistor Logic

TTL = Transistor Transistor Logic

   



(*) lista sempificata/parziale... nella storia sono esistite un numero abbastanza spropositato di implementazioni

Implementazione: le famiglie logiche



BIPOLARI

  RTL = Resistor Transistor Logic
DTL = Diode Transistor Logic
TTL = Transistor Transistor Logic



(*) lista sempificata/parziale... nella storia sono esistite un numero abbastanza spropositato di implementazioni

Implementazione: le famiglie logiche






BIPOLARI

RTL = Resistor Transistor Logic
DTL = Diode Transistor Logic
TTL = Transistor Transistor Logic



UNIPOLARI

PMOS
NMOS
CMOS

   

(*) lista sempificata/parziale... nella storia sono esistite un numero abbastanza spropositato di implementazioni

Implementazione: le famiglie logiche





BIPOLARI

RTL = Resistor Transistor Logic
DTL = Diode Transistor Logic
TTL = Transistor Transistor Logic





UNIPOLARI

PMOS
NMOS
CMOS

 
 


(*) lista sempificata/parziale... nella storia sono esistite un numero abbastanza spropositato di implementazioni

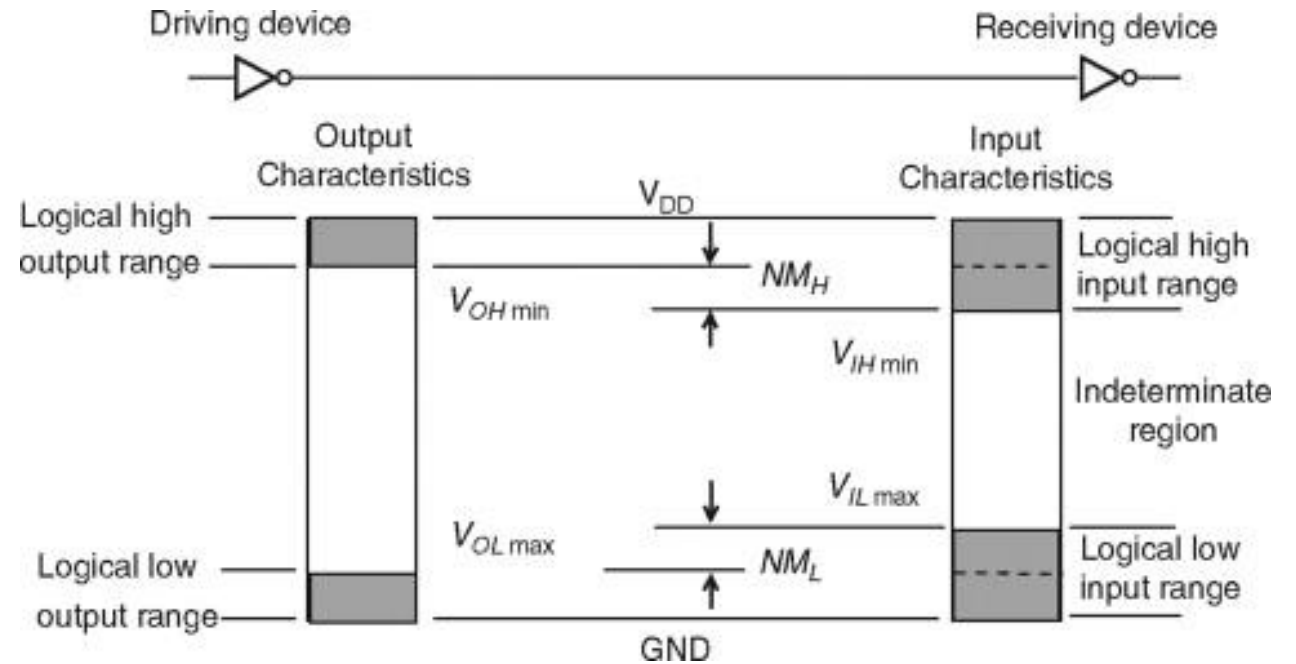 I livelli logici reali: la resilienza al rumore





I livelli logici reali: esempio TTL


 
 


I livelli logici reali: CMOS e compatibilità?


IC Basics Comparison of Switching Standards

  

Serie 7400

  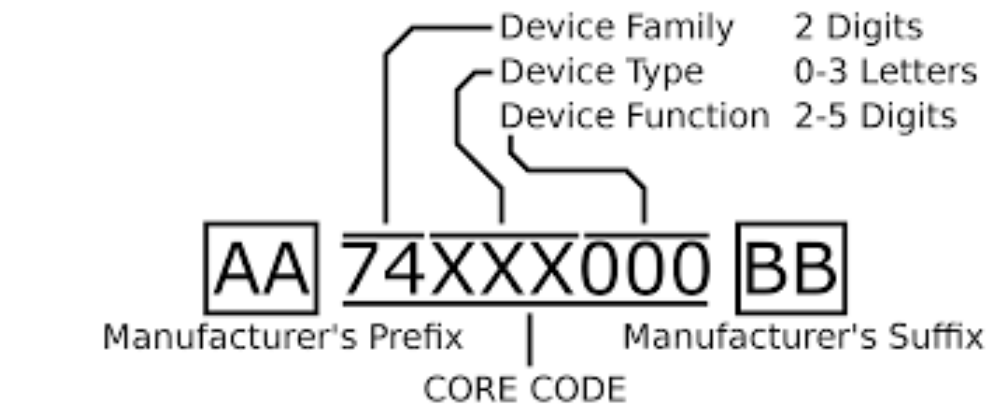

HC = Highspeed CMOS

 

LS = Low-power Schottky (TTL)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7400-series_integrated_circuits

Serie 7400: quanti sono...?

MOTOROLA SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA

o 48 477

o 48 478

Product Preview

Nine-Wide Buffers with Open-Drain Outputs High-Performance Silicon-Gate CMOS

The MC54/74HC9134 consists of nine inverting buffers and the MC54/74HC9135 consists of nine noninverting buffers. Both devices have inputs that are compatible with standard CMOS outputs; with pullup resistors, they are compatible with LSTTL outputs.

These devices find primary use as interfaces between microprocessors and peripheral hardware such as keyboards, memory arrays, displays, etc. They are especially useful when 8 bits of data are needed and an extra bit is required for parity, control, or handshake.


Each of the HC9134 and HC9135 outputs are fabricated using a high-performance MOS N-channel transistor. Therefore, with a suitable pullup resistor, these gates can be used in wired-AND applications. Using the output characteristic curves given in this data sheet, this device can be used as an LED driver, or in any application that only requires a sinking current.

Using 9-Wide buffers, instead of standard hex buffers, decreases component count and increases system reliability.


- Output Drive Capability: 10 LSTTL Loads — with Suitable Pullup Resistor
- Operating Voltage Range: 2 to 6 V
- Low Input Current: 1 μ A
- High Noise Immunity Characteristic of CMOS Devices

These devices are fabricated using Motorola's High-Speed Silicon-Gate CMOS Technology. They are defined by JEDEC Standard No. 7A.

MC54/74HC9134 MC54/74HC9135

 

J SUFFIX
CERAMIC
CASE 732

 

N SUFFIX
PLASTIC
CASE 738



DW SUFFIX
SOIC
CASE 751D

ORDERING INFORMATION


MC74HCXXXXN	Plastic
MC54HCXXXXJ	Ceramic
MC74HCXXXXDW	SOIC

$T_A = -55^\circ$ to 125°C for all packages.
Dimensions in Chapter 7.

Answer: migliaia




Serie 4000

CD4001	NOR
CD4011	NAND
CD4013	D-flipflop
CD4027	JK-flipflop
CD4042	D-latch (diverso da CD4013!!)
...	


 


NXP (da PHILIPS SEMICONDUCTOR)





Altri dettagli: versioni multi-input

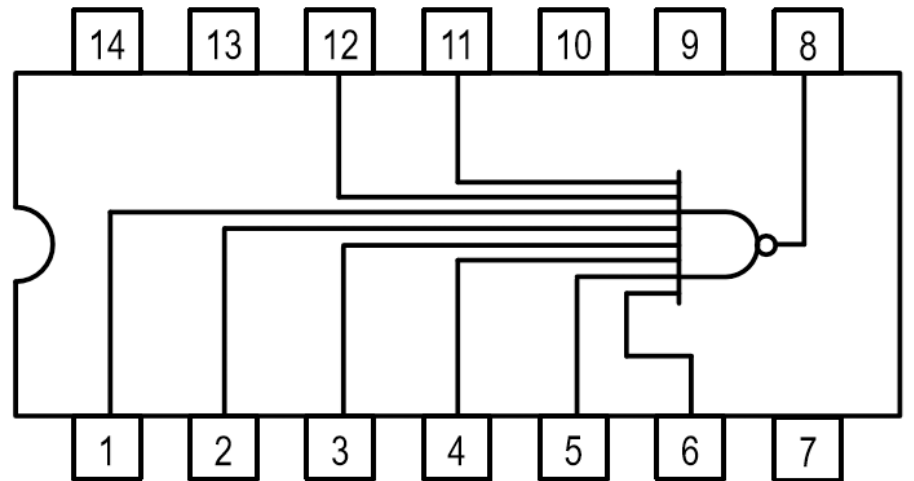 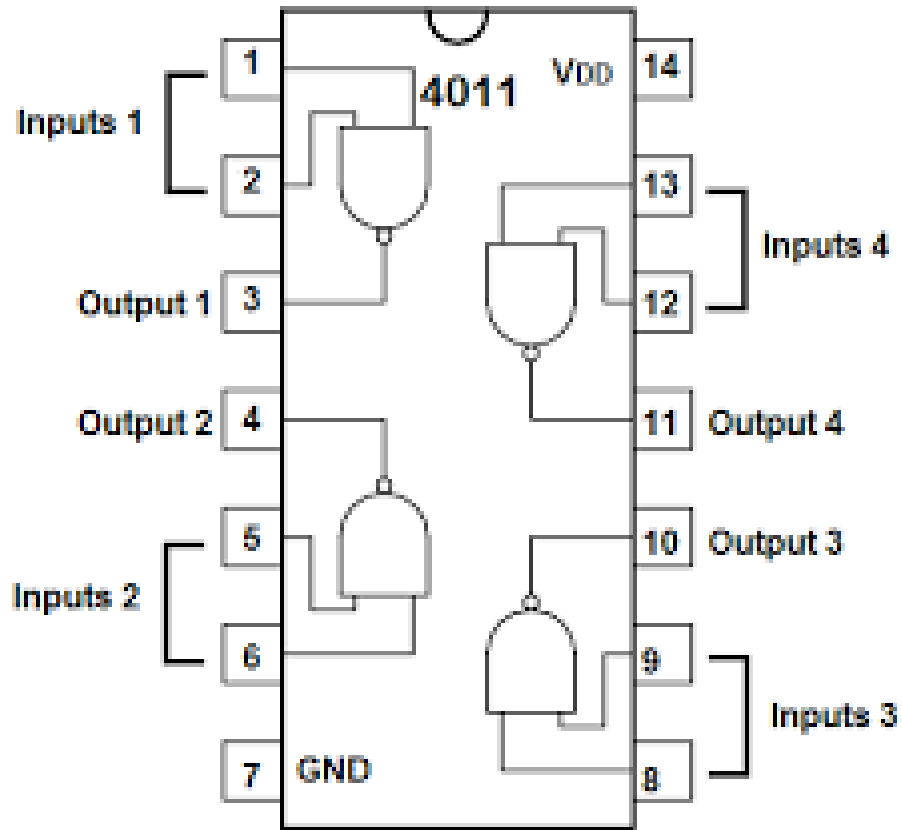

Altri dettagli: open collector/drain

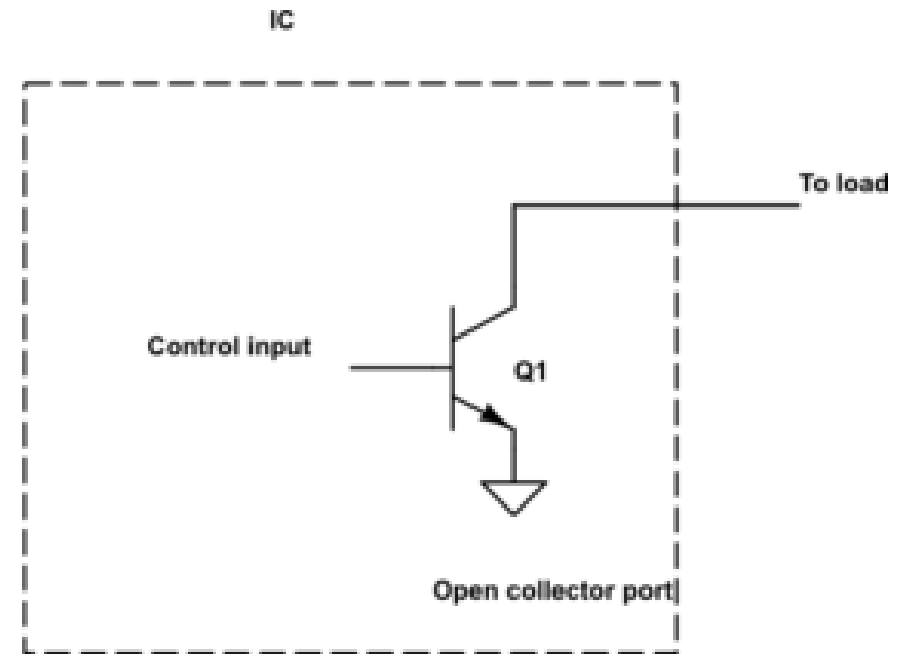 


Altri dettagli: ingressi Schmitt

  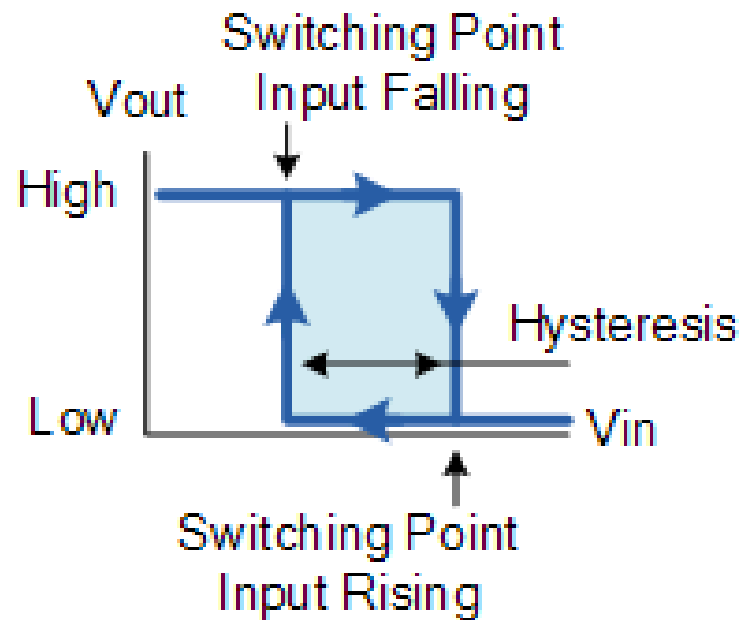 



Altri dettagli: buffer «tri-state»

Symbol


 


Truth Table


En	Input	Output
0	X	Hi-Z
1	0	0
1	1	1

  

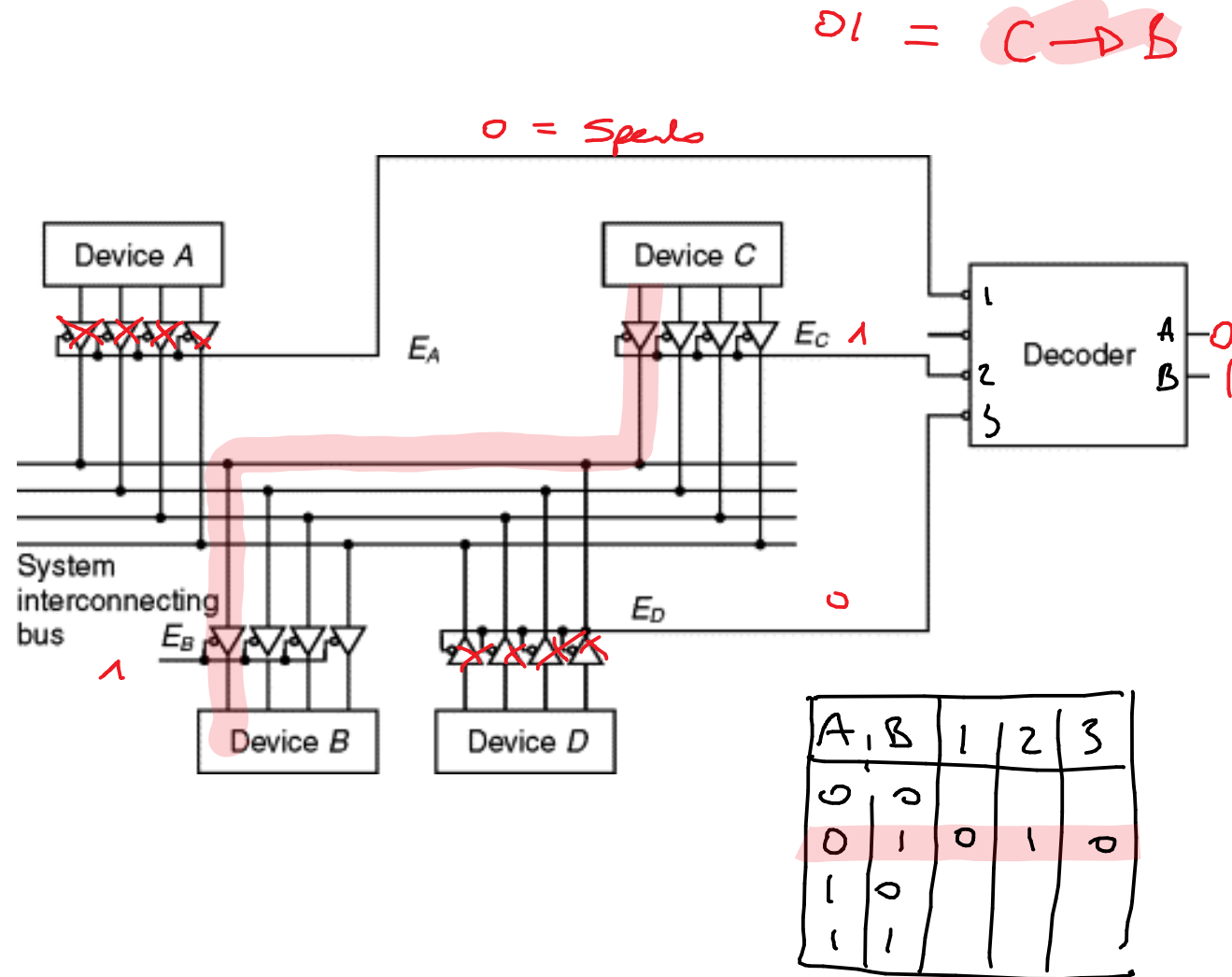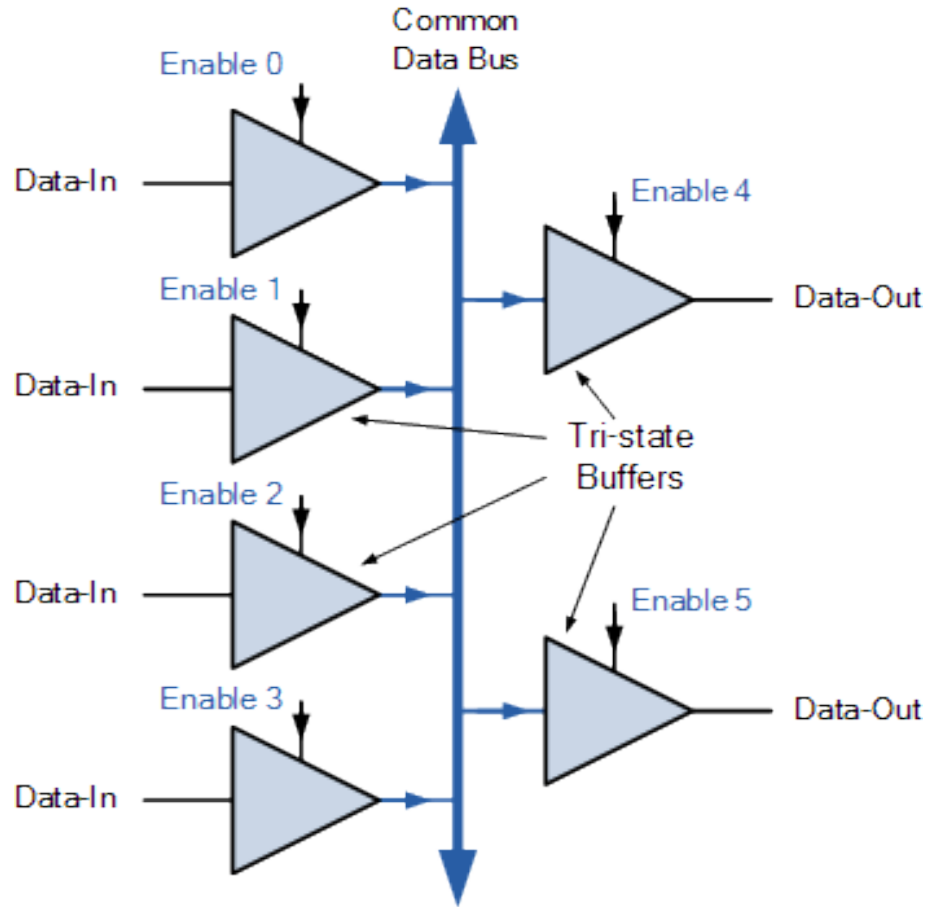
Altri dettagli: buffer «tri-state» e il bus



ROTE GEAR: ACTU ASPETT DI RACCOMA

 


→ TAN OUT : gate può produrre un output


 


→ TAN IN

→ TEMPO DI PROPAGAZIONE DEL SEGNALE

 


ESEMPIO DI CONSEGUENZA DEL DELAY

  

"RACCONC"
 → PROBABILMENTE PROBLEMATICO!

più deltagli più tardi...




FEEDBACK

 

$$\begin{cases} X = \bar{A} \\ A = \bar{X} \end{cases}$$

Circuito "tautologica"



BISTABILITÀ?

   

S a zero ⇒ $\begin{matrix} Q & \bar{Q} \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{matrix}$

R a zero ⇒ $\begin{matrix} \bar{Q} & Q \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}$

Condizione di riposo

  

SR Code

\bar{S}	\bar{R}	Q	\bar{Q}
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Hold	

← ILLEGAL

Set Command

reset Command